


לסמך

לשאלה

שאלה 6

שאלה 6

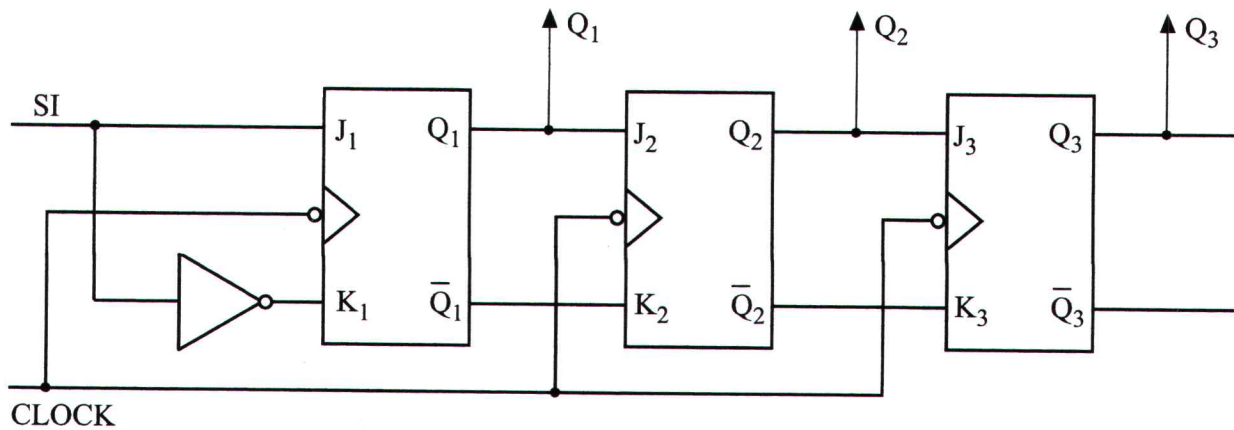באיור א' לשאלה 6 נתון תרשים של מעגל הבנוי מרכיבי J.K.F.F, המגיבים לירידה של כל דופק-שעון (CLOCK). למבוא SI מספקים את אות-המידע DATA, המתואר באיור ב' לשאלה.



איור א' לשאלה 6

